



Digitalna vezja UL, FRI



Vaja 1 Booleova algebra, logisim, breadboard

Postulati Boolove algebre

Zaprtost:

$$\mathbf{P1: } x \vee y \in X$$

$$\mathbf{P1*: } x \cdot y \in X$$

Nevtralni element:

$$\mathbf{P2: } x \vee 0 = x$$

$$\mathbf{P2*: } x \cdot 1 = x$$

Komutativnost:

$$\mathbf{P3: } x \vee y = y \vee x$$

$$\mathbf{P3*: } x \cdot y = y \cdot x$$

Distributivnost:

$$\mathbf{P4: } x \vee (y \cdot z) = (x \vee y) \cdot (x \vee z)$$

$$\mathbf{P4*: } x \cdot (y \vee z) = (x \cdot y) \vee (x \cdot z) = x \cdot y \vee x \cdot z$$

Inverzni element:

$$\mathbf{P5: } x \vee \bar{x} = 1$$

$$\mathbf{P5*: } x \cdot \bar{x} = 0$$

Število elementov:

$$\mathbf{P6: } x \neq y$$

Lastnosti Boolove algebре

Idempotencija:

$$x \vee x \vee \dots \vee x = x$$

$$x \cdot x \cdot \dots \cdot x = x$$

Absorbcija:

$$x \vee (x \cdot y) = x$$

$$x \cdot (x \vee y) = x$$

Asociativnost:

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z) = x \vee y \vee z$$






$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) = x \cdot y \cdot z$$

DeMorganovo pravilo:

$$\overline{x_1 \vee x_2 \dots \vee x_n} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \dots \cdot \overline{x_n}$$

$$\overline{x_1 \cdot x_2 \dots \cdot x_n} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \dots \vee \overline{x_n}$$

Osnovne preklopne funkcije

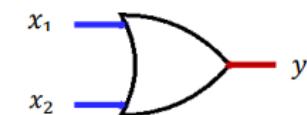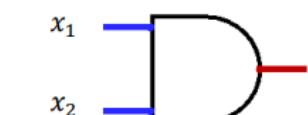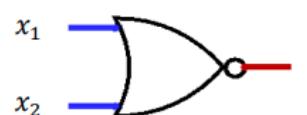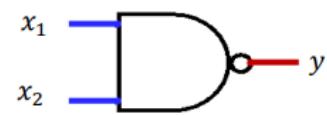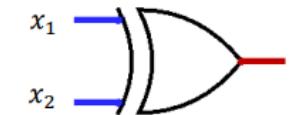Negacija (NE , NOT)	Disjunkcija (ALI, OR)	Konjunkcija (IN, AND)	Percipov operator (NE ALI, NOR)																																																												
$y = \bar{x}$	$y = x_1 \vee x_2$	$y = x_1 \cdot x_2$	$y = x_1 \downarrow x_2 = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2$																																																												
																																																															
<table border="1"> <tr> <th>x</th> <th>$y = \bar{x}$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	x	$y = \bar{x}$	0	1	1	0	<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \vee x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \vee x_2$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \cdot x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \cdot x_2$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \downarrow x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \downarrow x_2$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0									
x	$y = \bar{x}$																																																														
0	1																																																														
1	0																																																														
x_1	x_2	$y = x_1 \vee x_2$																																																													
0	0	0																																																													
0	1	1																																																													
1	0	1																																																													
1	1	1																																																													
x_1	x_2	$y = x_1 \cdot x_2$																																																													
0	0	0																																																													
0	1	0																																																													
1	0	0																																																													
1	1	1																																																													
x_1	x_2	$y = x_1 \downarrow x_2$																																																													
0	0	1																																																													
0	1	0																																																													
1	0	0																																																													
1	1	0																																																													
Shefferjev operator (NE IN, NAND)	Ekskluzivni ALI (XOR)	Ekvivalenca (XNOR)	Implikacija																																																												
$y = x \uparrow y = \bar{x} \cdot \bar{y}$	$y = x_1 \nabla x_2 = \bar{x}_1 \cdot x_2 \vee x_1 \cdot \bar{x}_2$	$y = x_1 \equiv x_2 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \vee x_1 \cdot x_2$	$y = x_1 \rightarrow x_2 = \bar{x}_1 \vee x_2$																																																												
																																																															
<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \uparrow x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \uparrow x_2$	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \nabla x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \nabla x_2$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \equiv x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \equiv x_2$	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table border="1"> <tr> <th>x_1</th> <th>x_2</th> <th>$y = x_1 \rightarrow x_2$</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	x_1	x_2	$y = x_1 \rightarrow x_2$	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
x_1	x_2	$y = x_1 \uparrow x_2$																																																													
0	0	1																																																													
0	1	1																																																													
1	0	1																																																													
1	1	0																																																													
x_1	x_2	$y = x_1 \nabla x_2$																																																													
0	0	0																																																													
0	1	1																																																													
1	0	1																																																													
1	1	0																																																													
x_1	x_2	$y = x_1 \equiv x_2$																																																													
0	0	1																																																													
0	1	0																																																													
1	0	0																																																													
1	1	1																																																													
x_1	x_2	$y = x_1 \rightarrow x_2$																																																													
0	0	1																																																													
0	1	1																																																													
1	0	0																																																													
1	1	1																																																													

Naloga 1: Poenostavljanje logičnih funkcij

□ Primer: $f(x, y, z) = \overline{(\bar{x} \cdot \bar{y} \vee y \cdot z) \vee (x \vee z)} =$

$$\begin{aligned} &= \overline{\bar{x} \cdot \bar{y} \vee y \cdot z} \cdot \overline{x \vee z} = && \text{DeMorganovo pravilo} \\ &= \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} \cdot \overline{y \cdot z} \cdot \overline{x} \cdot \overline{z} = && \text{DeMorganovo pravilo} \\ &= (x \vee y) \cdot (\bar{y} \vee \bar{z}) \cdot \bar{x} \cdot \bar{z} = && \text{DeMorganovo pravilo} \\ &= (x \cdot \bar{x}) \vee (\bar{x} \cdot y) \cdot (\bar{y} \vee \bar{z}) \cdot \bar{z} = && \text{Distributivnost (P4*)} \\ &= (0 \vee \bar{x} \cdot y) \cdot (\bar{y} \vee \bar{z}) \cdot \bar{z} = && \text{Inverzni element (P5*)} \\ &= (\bar{x} \cdot y) \cdot (\bar{y} \vee \bar{z}) \cdot \bar{z} && \text{Nevtralni element (P2*)} \\ &= \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} && \text{Absorbcija} \end{aligned}$$


□ Poenostavite logične funkcije:

1. $f(x, y, z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z \vee x \cdot y \cdot z \vee x \cdot y \cdot \bar{z} \vee x \cdot \bar{y} \cdot z = ?$
2. $f(x, y) = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y} \vee x \cdot y} = ?$
3. $f(A, B, C, D) = A \vee C \cdot \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B} \vee B)} \vee \bar{C} \cdot \overline{B \vee \bar{D}} = ?$

Načrtovanje in simulacija digitalnih vezij

□ Logisim-evolution
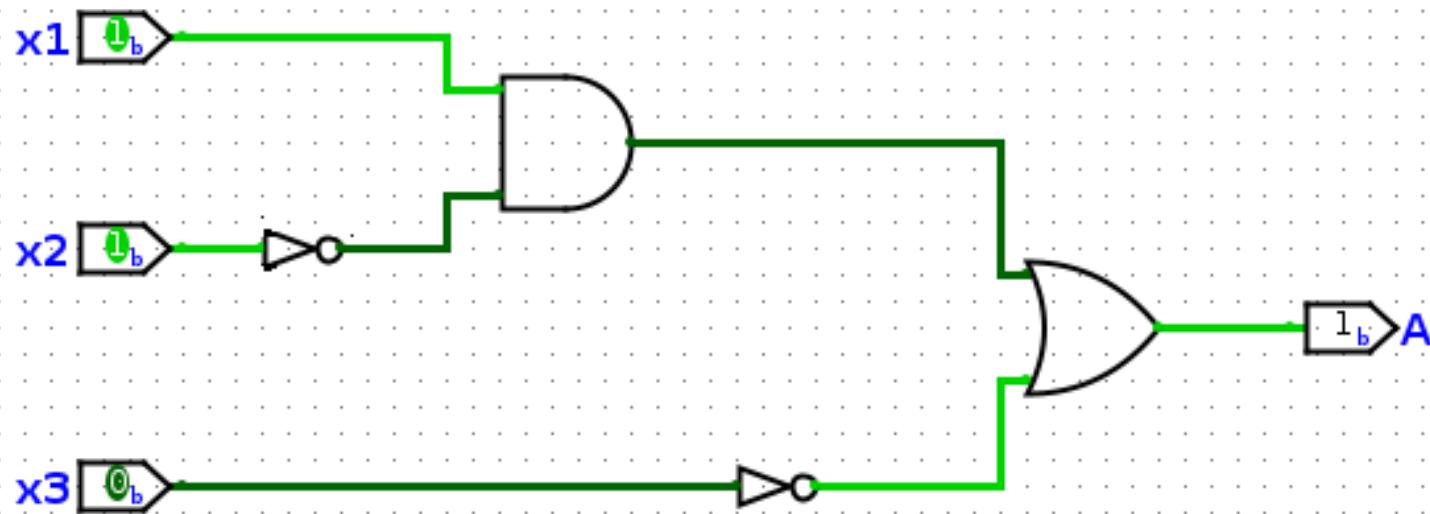
<https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution>




Testna plošča (ang. breadboard)

□ Oprema I

USB napajalnik (5V)




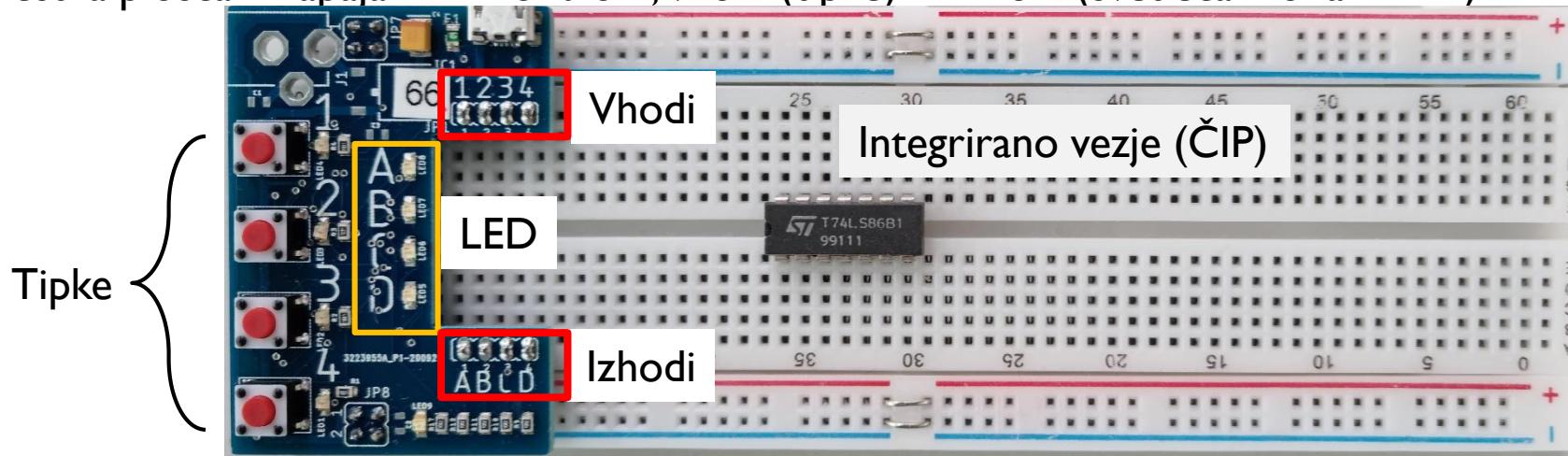Testna plošča z napajalnim modulom, vhodi (tipke) in izhodi (svetleča dioda - LED)




□ Povezave na testni plošči:

- Vzdolžne povezave: Gnd (masa) – črna (|), Vcc (napajanje) - rdeča (+)
- Prečne povezave: modra





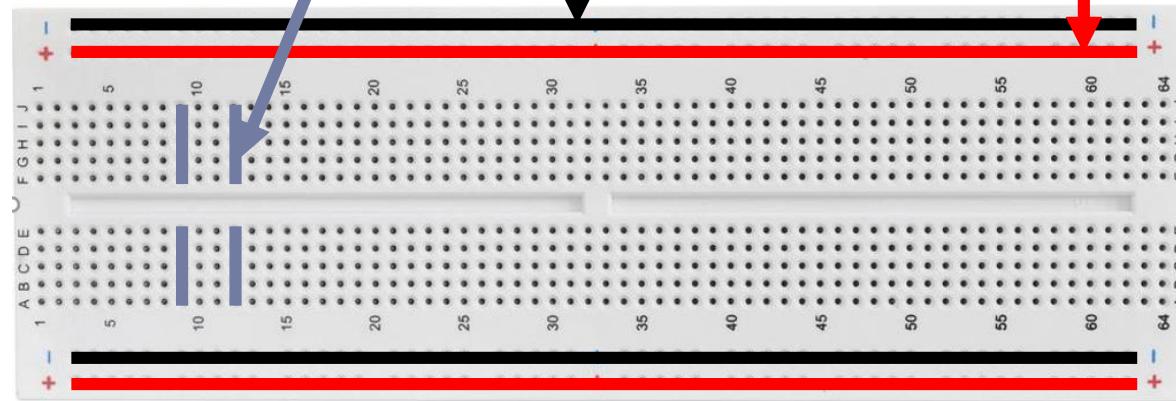


ali

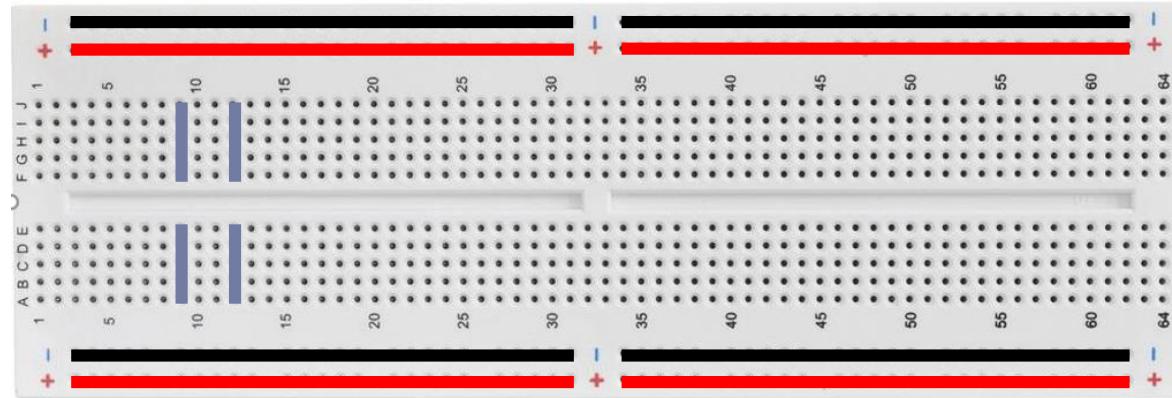


Realizacija vezja

□ Čipi iz družine 7400

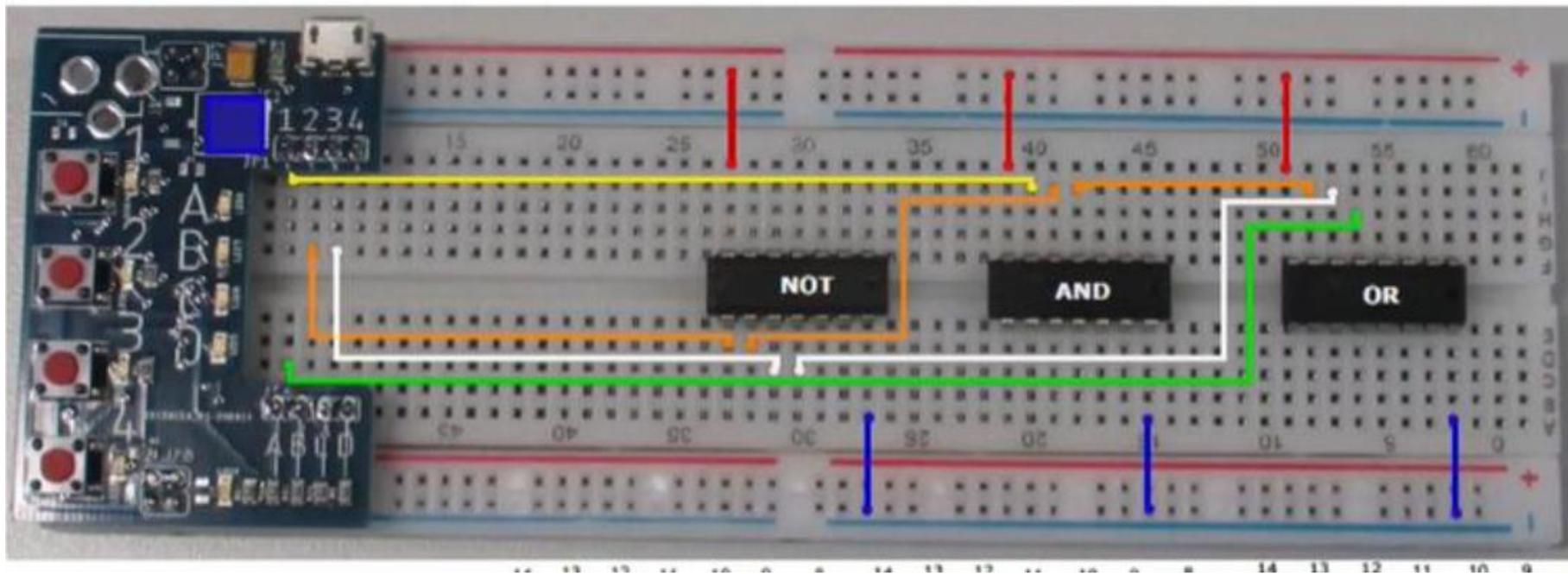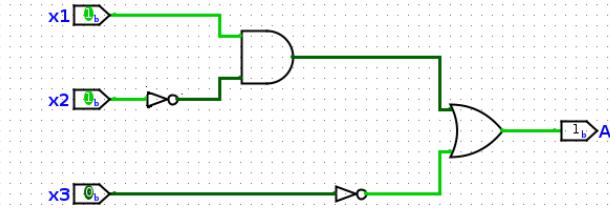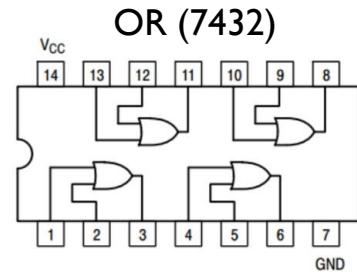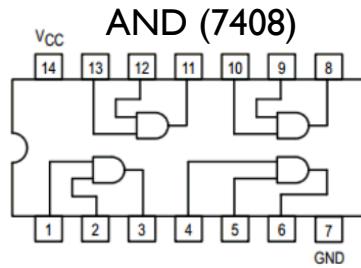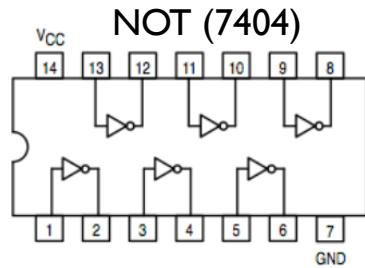

Naloga 2: Realizacija vezja

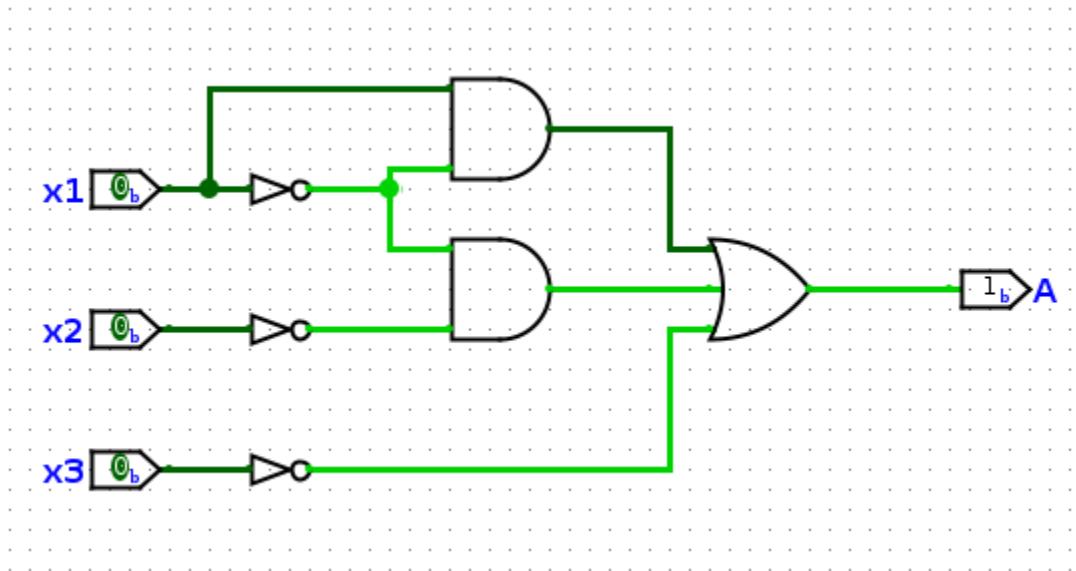

- Zapišite izhod logičnega vezja (A) z operatorji NOT, AND, OR in ga poenostavite
- Narišite vezje v Logisimu
- Vezje realizirajte na testni pološči