

Gradnja enostavnega procesorja MIPS

Digitalna vezja

Miha Moškon

miha.moskon@fri.uni-lj.si

<https://fri.uni-lj.si/en/about-faculty/employees/miha-moskon>

Procesor MIPS16

Lotili se bomo izvedbe enostavnega procesorja MIPS s 16-bitnimi ukazi in 16-bitnimi pomnilniškimi besedami

MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages)

Družina RISC (Reduced Instruction Set Computer)

Bolj znane 32- in 64-bitne izvedbe

Procesor MIPS16

Prilagoditev (poenostavitev) 32-bitne arhitekture na 16-bitno

Izvedba ukazov v eni urini periodi (single-cycle processor)

Ukazi ne gredo čez stopnje, urina perioda mora biti prilagojena najpočasnejšemu ukazu

Harvardov model: ukazni pomnilnik je ločen od podatkovnega; pisanje v ukazni pomnilnik bo onemogočeno

Ukazi

Procesor bo podpiral sledeče ukaze

add

sub

and

or

beq

bne

lw

sw

addi

subi

Ukazi: 2 formata ukazov

I format: 2 registra in konstanta

op. code					RS			RT			value/offset					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	

R format: 3 registri

op. code					RS			RT			RD						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		

I format ukazov

2 registra in konstanta (operand)

op. code					RS			RT			(unsigned) value					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	1	0	x												

addi \$RT, \$RS, value

$\$RT \leftarrow \$RS + \text{value}$

subi \$RT, \$RS, value

$\$RT \leftarrow \$RS - \text{value}$

I format ukazov

2 registra in konstanta (odmik)

op. code					RS			RT			offset					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	0	0	x												

lw \$RT, offset(\$RS)

$\$RT \leftarrow \text{MEM}[\$RS + \text{offset}]$

sw \$RT, offset(\$RS)

$\text{MEM}[\$RS + \text{offset}] \leftarrow \RT

I format ukazov

2 registra in konstanta (odmik)

op. code					RS			RT			offset					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	0	0												

beq \$RT, \$RS, offset

if \$RS == \$RT:

\$PC \leftarrow \$PC + offset

else:

\$PC \leftarrow \$PC + 1

I format ukazov

2 registra in konstanta (odmik)

op. code					RS			RT			offset					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	0	1												

bne \$RT, \$RS, offset

if \$RS != \$RT:

\$PC \leftarrow \$PC + offset

else:

\$PC \leftarrow \$PC + 1

R format ukazov

3 registri

op. code					RS			RT			RD					
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	x	x												

add \$RD, \$RS, \$RT

$\$RD \leftarrow \$RS + \$RT$

sub \$RD, \$RS, \$RT

$\$RD \leftarrow \$RS - \$RT$

and \$RD, \$RS, \$RT

$\$RD \leftarrow \$RS \& \$RT$

or \$RD, \$RS, \$RT

$\$RD \leftarrow \$RS | \$RT$

Ukazi: Operacijske kode

ukaz	15	14	13	12	11
	op. code				
add	0	0	0	0	0
sub	0	0	0	0	1
and	0	0	0	1	0
or	0	0	0	1	1
beq	0	1	0	0	0
bne	0	1	0	0	1
lw	1	0	0	0	0
sw	1	0	0	0	1
addi	1	0	1	0	0
subi	1	0	1	0	1

Komponente procesorja

Ukazni pomnilnik (ROM)

Programski števec (Program Counter)

Kontrolna enota (Control Unit)

Registri

Aritmetično-logična enota (Arhithmetic logic unit)

Podatkovni pomnilnik (RAM)

Ostalo: multiplekserji, logična vrata, dodaten seštevalnik (za skoke)...


Ukazni pomnilnik (ROM 256 x 16)

Vhod:

- Address (8 bit)

Izhod:

- Data (16 bit)

 

Podatkovni pomnilnik (RAM 64k x 16)

Vhodi:

- Address (16 bit)
- Store (Write Enable)
- Load (Output Enable)
- Clock (pisanje na pozitivno fronto ure)
- Input (DATA_in, 16 bit)


Izhodi

- Output (DATA_out, 16 bit)

Dodatno

Asynchronous read:


Yes

 

Polje registrov (8 registrov)

Vhodi:


 
- READ_ADDR_1, READ_ADDR_2 (naslov za branje, 3 bit)
- WE (1 bit)
- WRITE_ADDR (naslov za pisanje, 3 bit)
- WRITE_DATA (podatki za pisanje)
- CLK
- RST



Izhodi:

- READ_DATA_1, READ_DATA_2 (prebrani podatki, 16 bit)
- R1...R7 (debug izhodi, 16 bit)


Polje registrov

  

Polje registrov (8 registrov)

Vhodi:

 - READ_ADDR_1, READ_ADDR_2 (naslov za branje, 3 bit)
- WE (1 bit)
- WRITE_ADDR (naslov za pisanje, 3 bit)
- WRITE_DATA (podatki za pisanje)
- CLK
- RST



Izhodi:


- READ_DATA_1, READ_DATA_2 (prebrani podatki, 16 bit)
- R1...R7 (debug izhodi, 16 bit)

Aritmetično logična enota



Vhodi:

 - operand1 (16 bit)
- operand2 (16 bit)
- func (2 bit):
 - 00 – ADD
 - 01 – SUB
 - 10 – AND
 - 11 – OR




Izhodi:

- result (16 bit)
- zero (1 bit)

Kontrolna enota

Vhod:


- Instr (16 bit)

 

Izhodi:

- ALOP, BEQ, BNE, ALOP_I, LW, SW (ukaz / tip ukaza, 1 bit)
- FUNC (AL funkcija, 2 bit)
- RS, RT, RD (naslovi registrov, 3 biti)
- VAL (value/offset, 5 bitov)

Kontrolna enota

 



Programski števec

8 bitni števec

Delovanje:

 - $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + \text{offset}$ if branch else $\text{PC} + 1$



 

Povezovanje – registri

- $\text{READ_ADDR_1} \leftarrow \text{control_RS}$
- $\text{READ_ADDR_2} \leftarrow \text{control_RT}$
- $\text{WE} = \text{control_ALOP}$ or control_ALOP_I or control_LW
- $\text{WRITE_ADDR} \leftarrow \text{control_RD}$ if ($\text{control_ALOP} = 1$) else control_RT
- $\text{WRITE_DATA} \leftarrow \text{RAM_output}$ if ($\text{control_LW} = 1$) else ALU_results
- $\text{CLK} \leftarrow \text{control_CLK}$
- $\text{RST} \leftarrow \text{control_RST}$

Povezovanje – ALE



operand1 \leftarrow registers_READ_DATA_1 (register RS)

operand2 \leftarrow registers_READ_DATA_2 if (control_ALOP or control_BEQ or control_BNE) else extended_val


- extended_val \leftarrow 00...00 & control_VAL

FUNC \leftarrow 00 if (control_LW or control_SW) else 01 if (control_BEQ or control_BNE) else control_FUNC

- 00 = ADD
- 01 = SUB


Povezovanje – RAM

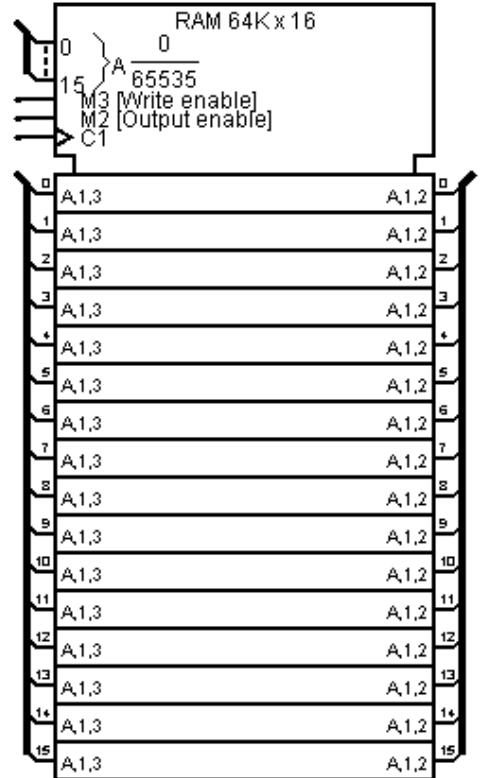- Address \leftarrow ALU_result
- Store \leftarrow control_SW
- Load \leftarrow control_LW
- Clock \leftarrow Clock
- Input \leftarrow registers_READ_DATA_2 (prvi register je za naslov)



Povezovanje – ROM

- Address \leftarrow PC

 


Povezovanje – PC

$WE \leftarrow 1$

$D \leftarrow \text{izhod PC seštevalnika}$


$\text{Clock} \leftarrow \text{Clock}$

$\text{Reset} \leftarrow \text{Reset}$

 

Povezovanje – PC seštevalnik


Input1 \leftarrow PC

 

Input2 \leftarrow 0x01 if (branch_condition = 1) else branch_offset

- branch_condition \leftarrow (control_BEQ and ALU_zero) or (control_BNE and not ALU_zero)
- branch_offset \leftarrow extended_sign(control_val)

Celotna izvedba procesorja

 

Celotna izvedba procesorja

Glej <https://github.com/mmoskon/MIPS16>